




Versuch 3

Führe die Versuche durch und notiere kurz gefasste Beobachtungsergebnisse in die Mappe.

Einbruchsicherung:

Schaltplan

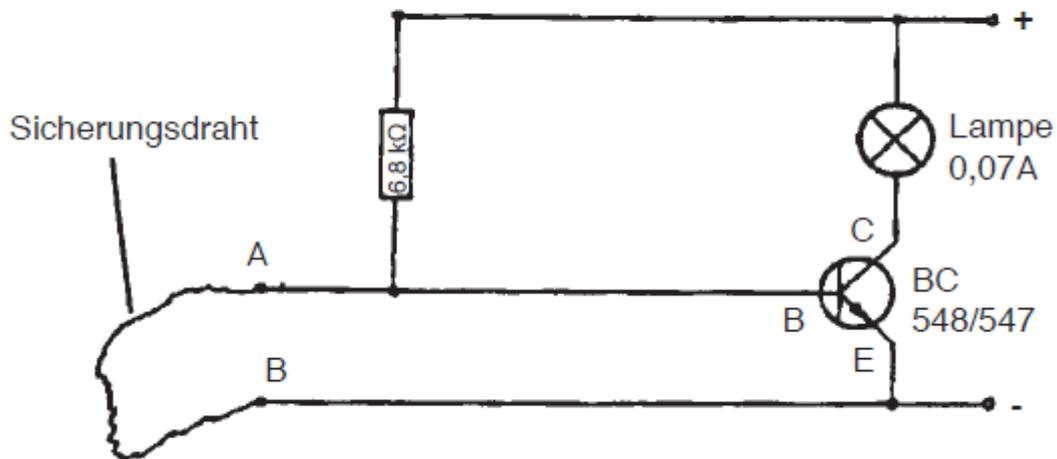

Ersetze den Sicherungsdraht durch einen Schalter!
Durchtrenne den Draht mittels Schalter!