



Kondensatoren in elektronischen Schaltungen

Versuch 5:

Baue die nachfolgende Ausschaltverzögerung auf und versuche ihre Funktion zu erklären!

