

Schalter

Ein Schalter ist eine Vorrichtung zum Herstellen oder Unterbrechen einer elektrischen Verbindung (in Form eines Hebels, eines Druck- oder Drehknopfes)

Schalter allgemein:





Schließer



Öffner



Umschalter

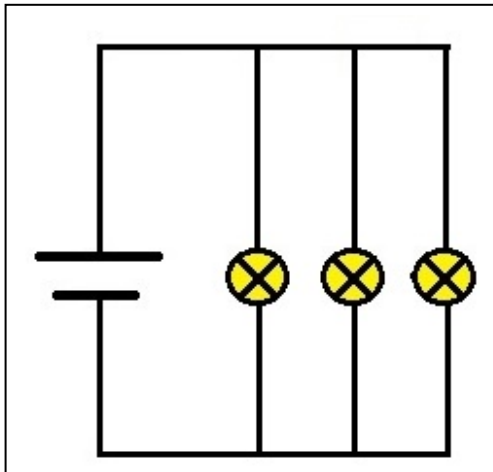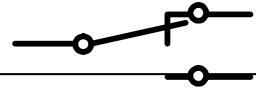

- Baue bitte diese Schaltung auf.
- Baue einen Schalter ein mit dem du alle Lampen gleichzeitig ausschalten kannst.
- Baue für jede Lampe einen extra Schalter ein.

Zeichne bitte deinen funktionierenden Schaltplan unter der Überschrift „Schalter“ in deine Mappe!