Reihen- und Parallelschaltung

Du brauchst

9V Spannungsquelle
3 Lampen + Fassung
Schalter

a) Informiere dich bitte über die Reihen – und Parallelschaltung!

b) Baue bitte eine Reihenschaltung und anschließend eine Parallelschaltung mit den entsprechenden Bauteilen auf!
Mache bitte jeweils ein Bild von der aufgebauten Schaltung und füge die Bilder hier ein!

c) Zeichne bitte den Schaltplan unter die Überschrift „Reihen- und Parallelschaltung" in deine Mappe!

d) Was fällt dir auf